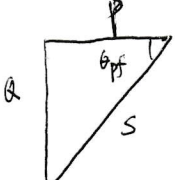
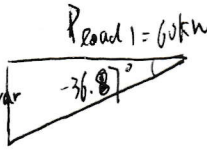
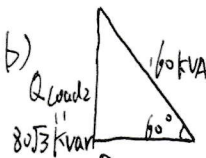
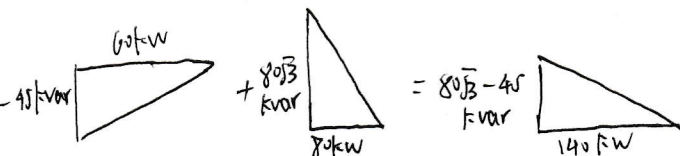


Q1. (a)  $|S| = 16 \text{ kVA}$ $P = |S| \cos \theta_{pf} = 9.6 \text{ kW}$ $Q = |S| \sin \theta_{pf} = 12.8 \text{ kvar}$
 $\theta_{pf} = -\cos^{-1}(0.6) = -53.13^\circ$ $S = 16 \angle -53.13^\circ \text{ kVA}$

(b) $S = VI^* \Rightarrow I^* = \frac{S}{V} = \frac{16000 \angle -53.13^\circ \text{ VA}}{120 \angle 0^\circ \text{ V}} = \frac{400}{3} \angle -53.13^\circ \text{ A}$
 $\Rightarrow I = \frac{400}{3} \angle 53.13^\circ \text{ A} \Rightarrow Z_{load} = \frac{V_{load}}{I_{load}} = \frac{120 \angle 0^\circ \text{ V}}{\frac{400}{3} \angle 53.13^\circ \text{ A}} = 0.9 \angle -53.13^\circ \Omega$

(c) $I_{line} = I_{load} = \frac{400}{3} \angle 53.13^\circ \text{ A} \Rightarrow S_{line} = |I_{line}|^2 Z_{line} = 17777.78 \text{ W} + j35555.56 \text{ VAR}$

Q2. (a)  $P_{load1} = 60 \text{ kW}$ $Q_{load1} = -45 \text{ kvar}$
 (b)  $P_{load2} = 80 \text{ kW}$ $Q_{load2} = 80\sqrt{3} \text{ kvar}$

(c)  $P_{total} = 140 \text{ kW}$ $Q_{total} = 80\sqrt{3} - 45 \text{ kvar}$
 $\Rightarrow pf = \cos(\tan^{-1}(\frac{80\sqrt{3} - 45}{140})) = 0.8342$
 $|S_{load-ef}| = 168.39 \text{ kVA}$

(d) $S_{load-ef} = 168.39 \angle 33.76^\circ \text{ kVA}$ $V_{load} = 13.8 \angle 0^\circ \text{ kVrms}$

$S = VI^* \Rightarrow I_{load}^* = \frac{S_{load-ef}}{V_{load}} = 12.17 \angle 33.76^\circ \text{ A}_{rms}$

(e) $pf_{w/comp} = 0.95 \Rightarrow \theta_{w/comp} = \cos^{-1}(0.95) = 18.19^\circ$

$Q_{cap} = Q_{w/comp} - Q_{load} = P_{load-ef} \cdot \tan(18.19^\circ) - Q_{load-ef} = -47.55 \text{ kvar}$

$|I_{cap}| = -\frac{Q_{cap}}{|V_{cap}|} = \frac{47.55}{13.8} = 3.45 \text{ A}$

$|Z_{cap}| = \frac{|V_{cap}|}{|I_{cap}|} = \frac{13.8 \text{ kV}}{3.45 \text{ A}} = 4000 \Omega = \frac{1}{\omega C_{comp}} = \frac{1}{2\pi f C_{comp}} \Rightarrow C_{comp} = \frac{1}{2\pi \times 60 \times 4000} = 0.663 \mu\text{F}$

Q3. (a) $P_{load} = 200 \text{ kW} @ 0.85 pf \Rightarrow \theta_{pf} = \cos^{-1}(0.85) = 31.788^\circ$

$|P_{load}| = \sqrt{3} V_{line} I_{line} \cos \theta_{pf} \Rightarrow I_{line} = 196.879 \angle -31.788^\circ$

$V_{phase} = \frac{690}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ$ $Z_{line} = 3 \times j0.4 = j1.2 \Omega$

$V_{source/phase} = V_{phase} + I_{phase} \times j1.2 = V_{phase} + I_{line} \times j1.2 = 560.065 \angle 21.011^\circ$

$\Rightarrow V_{source/line} = \sqrt{3} V_{source/phase} = 970.06 \angle 21.011^\circ$

(b) $S_{3-phase} = 3 V_{phase} I_{line}^* = 3 \times 560.065 \angle 21.011^\circ \times 196.879 \angle 31.788^\circ$

$= 330795.11 \angle 52.799^\circ \text{ VA} = 200003.02 + j263484.711 \text{ VA}$

Q4. $|S_1| = 120 \text{ kVA}$, $\text{pf}_1 = 0.9 \text{ lag}$, $\theta_1 = \cos^{-1}(0.9) = 25.84^\circ \text{ lag} \Rightarrow S_1 = 108 + j52.3 \text{ kVA}$

$|P_2| = 180 \text{ kW}$, $\text{pf}_2 = 0.55 \text{ lead}$, $Q_2 = P_2 \tan \theta_2 = -273.33 \text{ kvar} \Rightarrow S_2 = 180 - j273.33 \text{ kVA}$

$|P_3| = 30 \text{ kW}$, $\text{pf}_3 = 1 \Rightarrow S_3 = 30$

(a) $S_T = S_1 + S_2 + S_3 = 318 - j221.03 \text{ kVA} = 387.27 \angle -34.8^\circ$

(b) $\text{pf}_T = \cos(-34.8^\circ) = 0.821 \text{ leading}$

(c) $P_{3\phi} = \sqrt{3} V_{\text{Line}} I_{\text{Line}} \cos \theta \Rightarrow 318 \text{ kW} = \sqrt{3} \times 380 \times I_{\text{Line}} \times 0.821 \Rightarrow I_{\text{Line}} = 58.85 \text{ A}$