
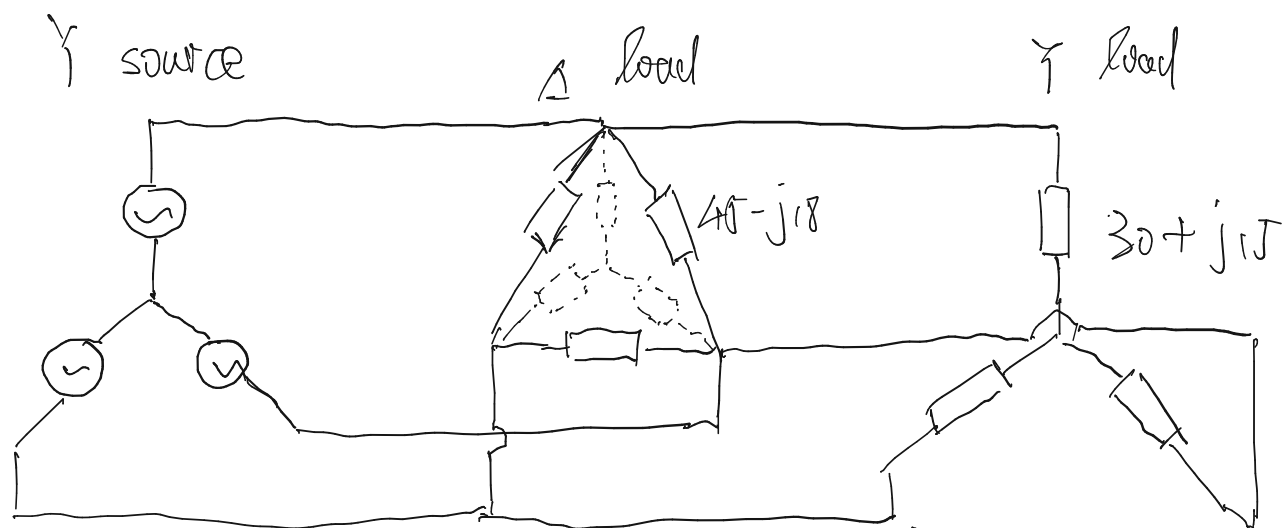


Q1.

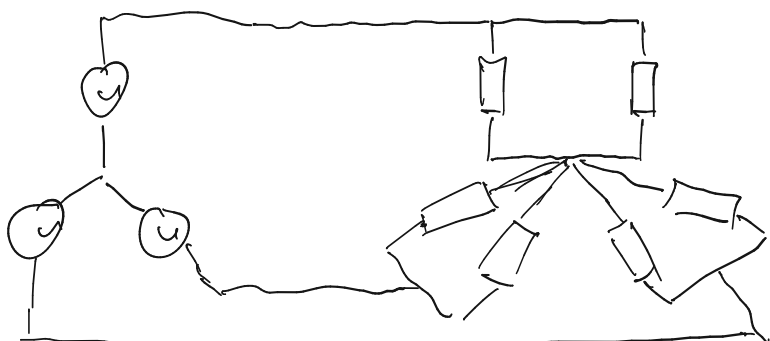

Transferring  $\Delta$  to  $Y \Rightarrow Z_Y = \frac{Z_{\Delta}^2}{3Z_{\Delta}} = 15-j6$   
 The circuit becomes:



$$Z_{eq} = Z_Y || Z_{AY} = (30+j15) || (15-j6) \\ = 11.81 \angle -6.55^\circ$$

$$(a) I_s = \frac{V_s}{Z_{eq}} = \frac{227 \angle 0^\circ}{11.81 \angle -6.55^\circ} = 23.459 \angle 6.55^\circ \text{ A}$$

$$(b) P_s + jQ_s = 3V_s I_s^* = 3 \times 227 \angle 0^\circ \times 23.459 \angle 6.55^\circ = (19.367 - j2.223) \text{ kVA} \\ \Rightarrow \text{Real power } P_s = 19.367 \text{ kW} \\ \text{Reactive Power } Q_s = -2.223 \text{ kVAR}$$

$$Q2. (a) V_1 = \frac{230}{\sqrt{3}} \text{ kV}, \frac{V_2}{V_1} = \frac{230}{23} \Rightarrow V_2 = 230/\sqrt{3} \text{ kV}$$

$$V_3 = 230/\sqrt{3}, V_3/V_4 = 230/69 \Rightarrow V_4 = 230/\sqrt{3} \times 69/230 = 69/\sqrt{3} \text{ kV}$$


$$\Rightarrow (X_{T1})_{new} = (X_{T1})_{old} \times \left(\frac{V_{old}}{V_{new}}\right)^2 \times \left(\frac{\text{MVA}_{new}}{\text{MVA}_{old}}\right) = 0.066 \text{ pu}$$

$$(X_{T2})_{new} = (X_{T2})_{old} \times \left(\frac{V_{old}}{V_{new}}\right)^2 \times \left(\frac{\text{MVA}_{new}}{\text{MVA}_{old}}\right) = 0.066 \text{ pu}$$

$$\Rightarrow Z_{pu} = \frac{Z_{line}}{V_{base}/\text{MVA}} = \frac{j60}{\frac{230/\sqrt{3}}{200}} = j0.11342$$

$$\text{Load 1 in pu is } \frac{120 \text{ MW} + j60 \text{ MVAR}}{100} = 1.2 + j0.6$$
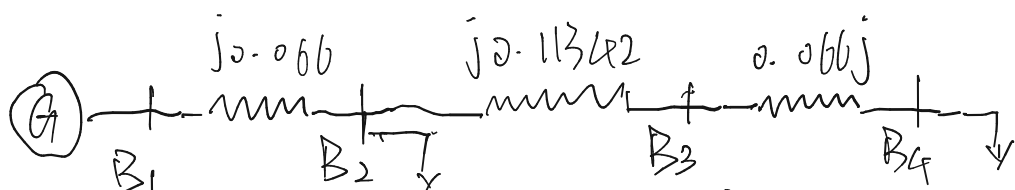
$$\text{Load 2 in pu is } (120 \text{ MW} + j60 \text{ MVAR}) / 100 = 1.2 + j0.6$$



$$\text{Load 1} = 1.2 + j0.6$$

$$\text{Load 2} = 1.2 + j0.6$$

(b) The line voltage for load 2 needs 69 kV

$$\Rightarrow V_{PU} = \frac{V_4}{V_{base}} = \frac{69/\sqrt{3}}{69/\sqrt{3}} = 1$$

$$I_{PU} = P_4 / V_{PU} \cos(\arccos(\frac{0.6}{1.2})) = 1.3416 \angle -24.56^\circ \text{ PU}$$

$$\Rightarrow V_2 = V_4 + (0.066j + 0.11342j + 0.066j) \times 1.3416 \angle -24.56^\circ$$

$$= 1.18442 \angle 14.397^\circ \text{ PU}$$

$$\Rightarrow V_2 = (V_2)_{PU} \times V_{base}$$

$$(V_1)_{phase} = 1.18442 \times \frac{23}{\sqrt{3}} = 15.727 \text{ kV}$$

$$(V_1)_{line} = (V_1)_{phase} \times \sqrt{3} = 27.2416 \text{ V}$$

(c)  $I_2 = I_4 = 1.3416 \angle -24.56^\circ$ ,  $V_2 = 1.18442 \angle 14.397^\circ$

$$\Rightarrow S = V_2 I_2^* = (1.18442 \angle 14.397^\circ) \times (1.3416 \angle 24.56^\circ) = 1.2 + j 1.0415$$

$$\Rightarrow P = 120 \text{ mW}, Q = 104.15 \text{ mW}$$

Q3. (a1) On second  $T_1 = \text{base} \times \frac{\text{high voltage}}{\text{low voltage}} = 20 \times \frac{200}{20}$

$$\Rightarrow T_1 \text{ second} = 200 \text{ kV}$$

$$\Rightarrow Z_b = \frac{(kV)^2}{(MVA)_b} = 400 \Omega \Rightarrow Z_{PU} = \frac{Z_{actual}}{Z_b} = \frac{j120}{400} = j0.3$$

(a2)  $(X_{PU})_{new} = (X_{PU})_{old} \times \frac{(MVA)_{new}}{(MVA)_{old}} \times \frac{(kV)_{old}^2}{(kV)_{new}^2}$

$$= 0.16 \times \frac{100}{80} \times \left(\frac{200}{200}\right)^2 = j0.2 \text{ PU}$$

$$T_2 (X_{PU})_{new} = 0.2 \times \frac{100}{80} \times \left(\frac{200}{200}\right)^2 = j0.25 \text{ PU}$$

$$(X_{PU})_{G1} = 0.09 \times \frac{100}{90} \times \left(\frac{20}{20}\right)^2 = j0.1 \text{ PU}$$

$$(kV)_b \text{ on second } T_2 = \text{base} \times \frac{\text{low voltage}}{\text{high voltage}} = 20 \text{ kV}$$

$$\Rightarrow (X_{PU})_{G2} = 0.09 \times \frac{100}{90} \times \left(\frac{18}{20}\right)^2 = j0.081$$

(b) Load power = 48 MW + j64 Mvar

$$\Rightarrow \text{apparent power} = \sqrt{(48)^2 + (64)^2} = 80 \text{ MVA}$$

$$\Rightarrow \text{PU power} = 80/100 = 0.8 \text{ PU}$$

(c)  $Z_L = \frac{|V_2|^2}{P + jQ} = \frac{(200 \times 10^3)^2}{80 \times 10^6} = 500 \Omega$

$$Z_b = \frac{(kV)^2}{(MVA)_b} = \frac{(200)^2}{100} = 400 \Omega$$

$$\Rightarrow Z_{PU} = \frac{Z_L}{Z_b} = \frac{500}{400} = 1.25 \text{ PU}$$

(d)  $V \times I = \text{PU value of load}$

$$\Rightarrow I = \frac{\text{PU value of load}}{V}$$

$$= 0.8 \text{ PU}$$